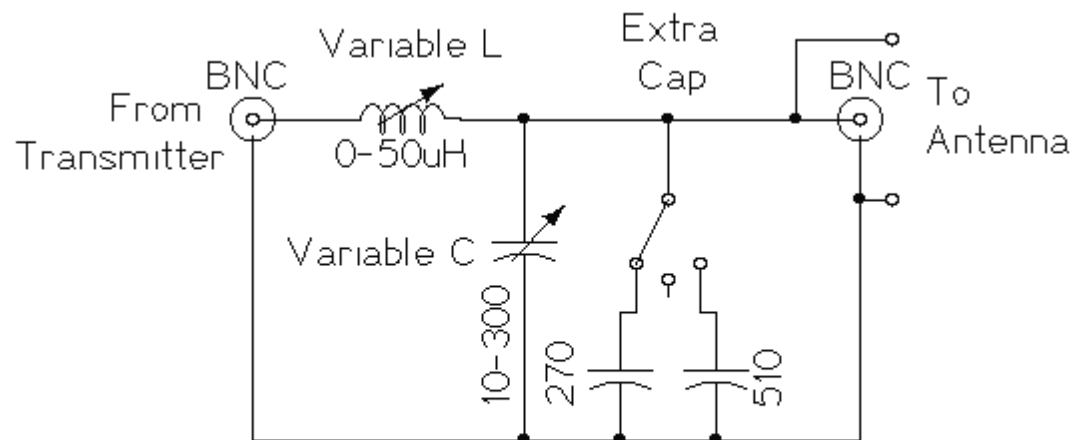


Projeto 374 - Pequeno Acoplador

Um pequeno circuito que irá ajudá-lo em sua estação, muito útil para todos que usam o rádio para fazer contatos com outras estações.



WBORIO QRP Transmatch
(c) 2003, G. Forrest Cook